

Logică computațională

Curs 11

Lector dr. Pop Andreea-Diana

Algebre booleene

- introduse de George Boole (1815-1864)
- stau la baza definirii funcțiilor booleene
 - care sunt utilizate în realizarea circuitelor logice

Definirea axiomatică (1)

O *algebră booleană* este o structură $(A, \wedge, \vee, \overline{}, 0, 1)$, unde:

- $|A| \geq 2$, A conținând cel puțin 2 elemente diferite, 0 și 1, $0 \neq 1$
- \wedge, \vee sunt operații binare
- $\overline{}$ este operator unar
- există elementul unic 0 – elementul zero, cu proprietățile:
 $x \wedge 0 = 0 \wedge x = 0$ și $x \vee 0 = 0 \vee x = x$, $\forall x \in A$
- există elementul unic 1 – elementul unitate, cu proprietățile:
 $x \wedge 1 = 1 \wedge x = x$ și $x \vee 1 = 1 \vee x = 1$, $\forall x \in A$
- elementul zero, 0 și cel unitate, 1 sunt primul respectiv ultimul element, iar \overline{x} este complementul lui x :
 $x \wedge \overline{x} = 0$ și $x \vee \overline{x} = 1$, $\forall x \in A$
- dubla negație:
 $\overline{\overline{x}} = x$, $\forall x \in A$

Definirea axiomatică (2)

- operațiile \wedge , \vee sunt comutative:
 $x \wedge y = y \wedge x$ și $x \vee y = y \vee x$, $\forall x, y \in A$
- operațiile \wedge , \vee sunt asociative:
 $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z (= x \wedge y \wedge z)$ și
 $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z (= x \vee y \vee z)$, $\forall x, y, z \in A$
- au loc proprietățile de distributivitate ale operatorilor \wedge și \vee :
 $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$ și
 $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$, $\forall x, y, z \in A$
- are loc proprietatea de idempotență pentru ambele operații:
 $x \wedge x = x$ și $x \vee x = x$, $\forall x \in A$
- au loc legile lui De Morgan:
 $\overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$ și $\overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$, $\forall x, y \in A$
- au loc proprietățile de absorbție:
 $x \wedge (x \vee y) = x$ și $x \vee (x \wedge y) = x$, $\forall x, y \in A$

Observații

- Într-o algebră booleană are loc principiul dualității:
„Pentru orice egalitate între două expresii booleene $U = V$, există o nouă egalitate $U' = V'$, obținută prin interschimbarea operațiilor \wedge , \vee și a elementelor: 0, 1”.
- majoritatea axiomelor algebrei booleene, sunt perechi de axiome duale

Algebra booleană binară

$$\mathbf{B} = (B_2 = \{0, 1\}, \wedge, \vee, \overline{}, 0, 1)$$


\vee	0	1
0	0	1
1	1	1

\wedge	0	1
0	0	0
1	0	1

x	\overline{x}
0	1
1	0

Alte exemple de algebre booleene

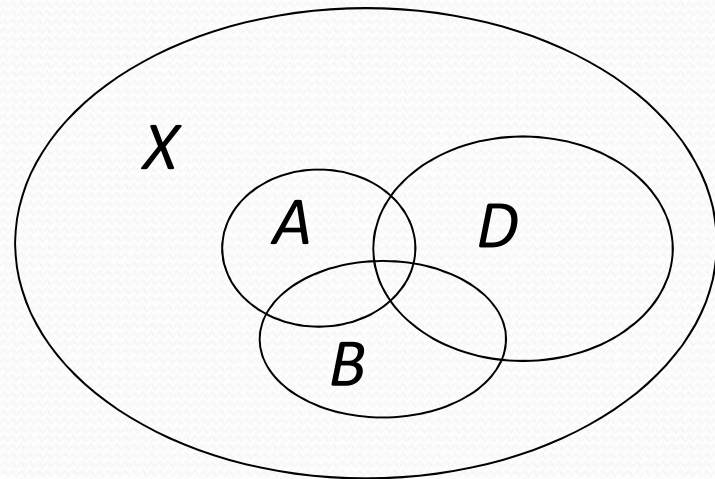- $(F_P, \wedge, \vee, \neg, F, T)$
- $(\mathcal{P}(X), \cap, \cup, C, \emptyset, X)$



Problemă practică



- Cine face tortul?

Soluțiile posibile




$x,$





$y,$



z

$$f(x, y, z) =$$

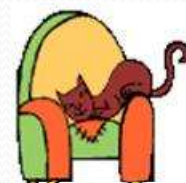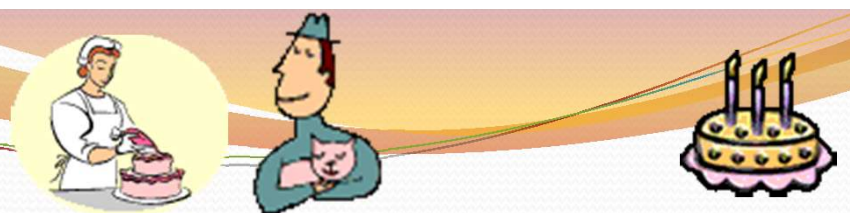


Funcții booleene

Fie $\mathbf{B} = (B_2, \wedge, \vee, \overline{}, 0, 1)$ algebra booleană binară, $B_2 = \{0, 1\}$ și $n \in \mathbb{N}^*$. O *funcție booleană de n variabile* este o funcție definită recursiv astfel:

1. Funcția *proiecție*: $P_i : B_2^n \rightarrow B_2$, $P_i(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) = x_i$, care păstrează doar variabila x_i , este o funcție booleană.

2. Dacă avem două funcții booleene $f, g : B_2^n \rightarrow B_2$, atunci $f \wedge g, f \vee g, \overline{f}$ sunt funcții booleene, unde:

$$(f \wedge g)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) \wedge g(x_1, \dots, x_n)$$

$$(f \vee g)(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) \vee g(x_1, \dots, x_n)$$

$$\overline{f}(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}$$

- Orice funcție booleană este obținută prin aplicarea de un număr finit de ori a regulilor 1 și 2 de mai sus.

Toate funcțiile booleene definite pe
 $B_2^n \rightarrow B_2$
pentru $n=1$

x	$f_0(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Teoreme

- $\forall n \in \mathbb{N}^*$, există 2^{2^n} funcții booleene de n variabile.
- Mulțimea tuturor funcțiilor booleene de $n \in \mathbb{N}^*$ variabile formează o algebră booleană: $(\mathbf{FB}(n), \wedge, \vee, \overline{}, f_0, f_{2^{2^n}-1})$, unde $f_0(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ și $f_{2^{2^n}-1}(x_1, \dots, x_n) = 1$ funcțiile constante 0, respectiv 1.

Notatii

- $x^\alpha = \begin{cases} x, \text{dacă } \alpha = 1 \\ \overline{x}, \text{dacă } \alpha = 0 \end{cases}, x \in \{0, 1\}$
- Pentru $x, \alpha \in \{0, 1\}$, au loc: $x^0 = \overline{x}$, $x^1 = x$ și
$$0^0 = \overline{0} = 1; 0^1 = 0;$$
$$1^0 = \overline{1} = 0; 1^1 = 1$$
- Astfel, se obține: $x^\alpha = \begin{cases} 1, \text{dacă } x = \alpha \\ 0, \text{dacă } x \neq \alpha \end{cases}, x, \alpha \in \{0, 1\}$

Formele canonice ale funcțiilor booleene (1)

O funcție booleană $f: (B_2)^n \rightarrow B_2$, $n \in \mathbb{N}^*$ poate fi transformată în cele două forme echivalente:

- *forma canonică disjunctivă* (FCD):

$$(1) f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (B_2)^n} (f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \wedge x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n})$$

- *forma canonică conjunctivă* (FCC):

$$(2) f(x_1, \dots, x_n) = \bigwedge_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (B_2)^n} (f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \vee x_1^{\overline{\alpha_1}} \vee \dots \vee x_n^{\overline{\alpha_n}})$$

Formele canonice ale funcțiilor booleene (2)

O funcție booleană $f: (B_2)^n \rightarrow B_2$, $n \in \mathbb{N}^*$ este unic determinată de valorile sale $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, unde $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in (B_2)^n$:

- forma canonică disjunctivă:

$$(1) \Leftrightarrow (1') f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (B_2)^n \text{ și } f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1} (x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n})$$

- forma canonică conjunctivă:

$$(2) \Leftrightarrow (2') f(x_1, \dots, x_n) = \bigwedge_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (B_2)^n \text{ și } f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0} (x_1^{\overline{\alpha_1}} \vee \dots \vee x_n^{\overline{\alpha_n}})$$

Observație

- Forma canonică *disjunctivă* este recomandată în caz contrar, când există un *număr mare de zerouri* ale funcției și un număr mic de valori 1.
- Forma canonică *conjunctivă* este utilă când există un număr mic de zerouri și un *număr mare de valori 1* (realizări).
- Funcția booleană f_0 nu poate fi scrisă în forma canonică disjunctivă, deoarece nu ia valoarea 1 pentru niciun argument.
- Funcția booleană $f_{2^{2^n}-1}$ nu poate fi scrisă în forma canonică conjunctivă, deoarece nu ia valoarea 0 pentru niciun argument.

Definiție

Fie $f: (B_2)^n \rightarrow B_2$, $n \in \mathbb{N}^*$ o funcție booleană cu n variabile.

- O conjuncție de variabile se numește **monom**.
- Un monom care conține toate cele n variabile se numește **monom canonic** sau **minterm** de n variabile. Are forma:

$$x_1^{\alpha_1} \wedge \dots \wedge x_n^{\alpha_n}, \alpha_i \in B_2$$

- Disjuncția care conține toate cele n variabile, având forma:

$$x_1^{\alpha_1} \vee \dots \vee x_n^{\alpha_n}, \alpha_i \in B_2 \text{ se numește } \mathbf{maxterm} \text{ de } n \text{ variabile.}$$

Proprietăți

- $\forall n \in \mathbf{N}^*$, există exact 2^n maxtermi, notați cu $M_0, M_1, \dots, M_{2^n - 1}$ și exact 2^n mintermi, notați cu $m_0, m_1, \dots, m_{2^n - 1}$.
- Un *maxterm* este o funcție booleană care ia valoarea 0 doar pentru un argument.
- Un *minterm* este o funcție booleană care ia valoarea 1 doar pentru un argument.

Observație

- Indicele unui minterm de n variabile este obținut prin conversia în zecimal a numărului binar format cu cifrele ce reprezintă puterile celor n variabile ale expresiei acestuia.
- Indicele unui maxterm de n variabile este obținut prin conversia în zecimal a numărului binar, format cu dualele cifrelor ce reprezintă puterile celor n variabile ale expresiei acestuia.

Propoziție

- Conjuncția a doi mintermi distincți este 0:

$$m_i \wedge m_j = 0, \forall i \neq j, \quad i, j = 0, \dots, 2^{n-1}$$

- Disjuncția a doi maxtermi distincți este 1:

$$M_i \vee M_j = 1, \forall i \neq j, \quad i, j = 0, \dots, 2^{n-1}$$


- Un minterm și un maxterm cu același indice sunt funcții duale.

$$M_i = \overline{m_i}, \quad \overline{M_i} = m_i, \forall i = 0, \dots, 2^{n-1}$$

Observație

- Forma canonică conjunctivă, *FCC*, este conjuncția maxtermilor corespunzători argumentelor pentru care funcția ia valoarea 0.
- Forma canonică disjunctivă, *FCD*, este disjuncția mintermilor corespunzători argumentelor pentru care funcția ia valoarea 1.

 $y,$
$$Z$$

$$f(x, y, z) =$$
 

- Putem să le „condensăm”?



Suportul funcției

- *suportul* funcției booleene f 

$$S_f = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in B_2^n \mid f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1 \}$$



$(1, 1, 0) \in S_f$



$(1, 0, 1) \notin S_f$

Relația mai mic sau egal

- Relația *mai mic sau egal* $f \leq g \Leftrightarrow S_f \subseteq S_g$

$$m = x \wedge y \wedge \bar{z}$$

și

$$m' = x \wedge \bar{z}$$



$$S_m = \{(1, 1, 0)\} \subset S_{m'} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$$

$$m \leq m'$$

Factorizarea

- *monoame adiacente (vecine)* dacă ele diferă doar prin puterea (semnul: negație sau nu) variabilei cu indicele „ k_i ”:

$$m = x_{k_1}^{\alpha_{k_1}} \wedge \dots \wedge x_{k_j}^{\alpha_{k_j}} \wedge x_{k_i} \wedge x_{k_l}^{\alpha_{k_l}} \wedge \dots \wedge x_{k_s}^{\alpha_{k_s}}$$

$$m' = x_{k_1}^{\alpha_{k_1}} \wedge \dots \wedge x_{k_j}^{\alpha_{k_j}} \wedge \overline{x_{k_i}} \wedge x_{k_l}^{\alpha_{k_l}} \wedge \dots \wedge x_{k_s}^{\alpha_{k_s}}$$

- *factorizarea monoamelor m și m'* este operația prin care se obține, eliminând variabila cu indicele „ k_i ”, monomul

$$m \vee m' = x_{k_1}^{\alpha_{k_1}} \wedge \dots \wedge x_{k_j}^{\alpha_{k_j}} \wedge x_{k_l}^{\alpha_{k_l}} \wedge \dots \wedge x_{k_s}^{\alpha_{k_s}}$$

mai mare decât m și m' .

Simplificarea

- A *simplifica* o funcție booleană, înseamnă a obține o formă echivalentă a sa cu un număr cât mai mic de apariții de variabile.
- Dacă se pornește de la $FCD(f)$, prin factorizări repetate, într-un număr finit de pași se poate obține o formă simplificată a funcției.

Mulțimea monoamelor maximale

- Mulțimea $M(f)$ se numește *mulțimea monoamelor maximale* ale funcției booleene $f : B_2^n \rightarrow B_2$ dacă:

$$\forall m \in M(f), m \in FB(n), m \leq f;$$

$$\forall m \in M(f), \nexists m' \in FB(n), \text{ astfel încât } m < m' \leq f$$

Mulțimea monoamelor centrale

- Mulțimea $C(f)$ se numește *mulțimea monoamelor centrale* ale funcției booleene $f : B_2^n \rightarrow B_2$ dacă:

$$\forall m \in C(f), m \in M(f)$$

$$\forall m \in C(f), \text{ nu are } \text{loc } m \leq \vee m', \text{ unde } m' \in M(f) - \{m\}$$

Algoritmul de simplificare a funcțiilor booleene

Date de intrare: f – o funcție booleană în formă canonică disjunctivă

Date de ieșire: f'_1, f'_2, \dots, f'_k - variantele simplificate ale funcției f

Se determină $M(f)$ și $C(f)$.

dacă $M(f) = C(f)$

atunci $f'_1 = \bigvee_{m \in M(f)} m$ STOP1 // caz 1 --- soluție unică

altfel

dacă $C(f) \neq \emptyset$ *not.*

atunci $g = \bigvee_{m \in C(f)} m$

$f'_i = g \vee h_i, i = \overline{1, k}$, unde h_i este disjuncția unui număr cât mai mic de monoame maximale astfel încât $S_{h_i} = S_f - S_g$

STOP2 // caz 2 --- k soluții

altfel // nu există monoame centrale

$f'_i = h_i, i = \overline{1, k}$, unde h_i este disjuncția unui număr cât mai mic de monoame maximale astfel încât $S_{h_i} = S_f$

STOP3 // caz 3 --- k soluții

sf_dacă



sf_dacă

Sf_algoritm


Metoda diagramelor Veitch

- Această metodă se bazează pe reprezentarea grafică, sub forma unei diagrame, a suportului funcției.
- Este foarte utilă pentru funcții cu un număr mic de variabile: 2, 3 sau 4.

Construirea diagramei Veitch

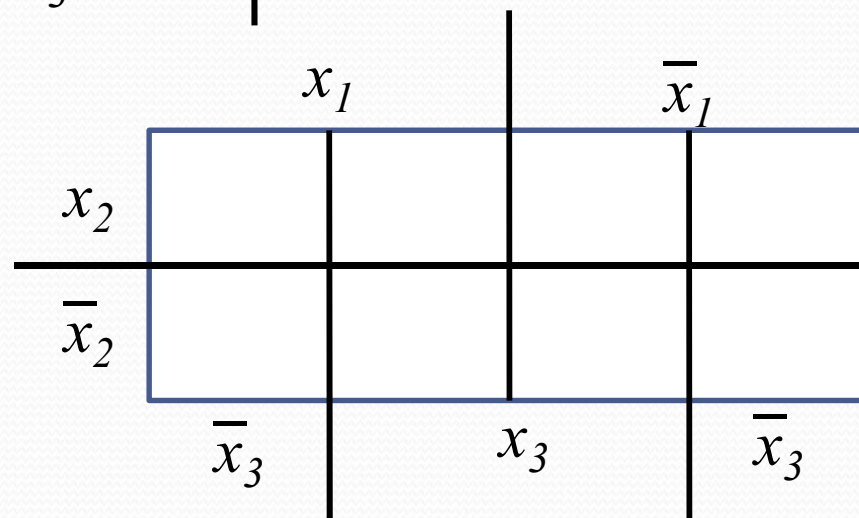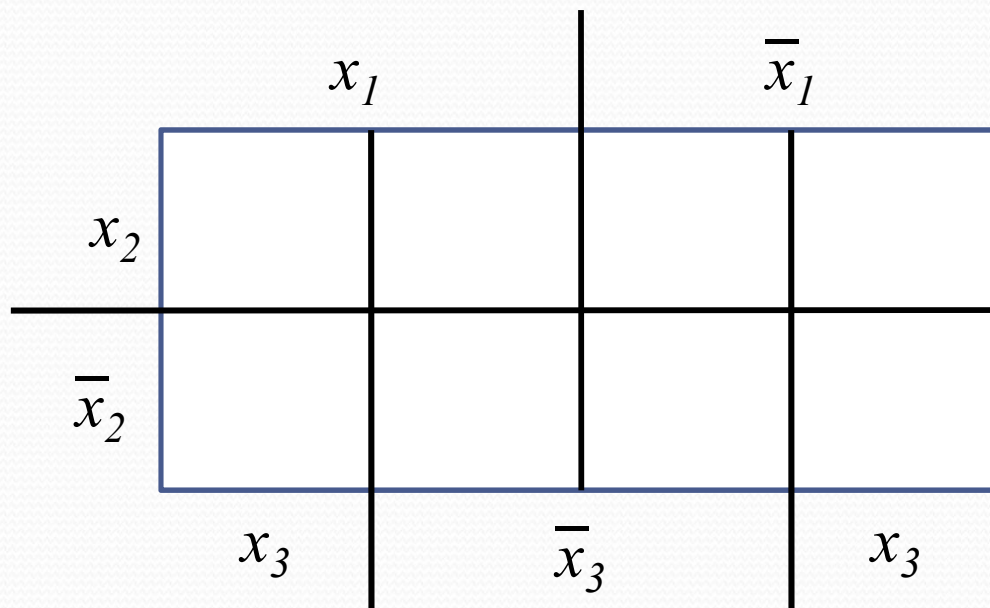

Completarea diagramei

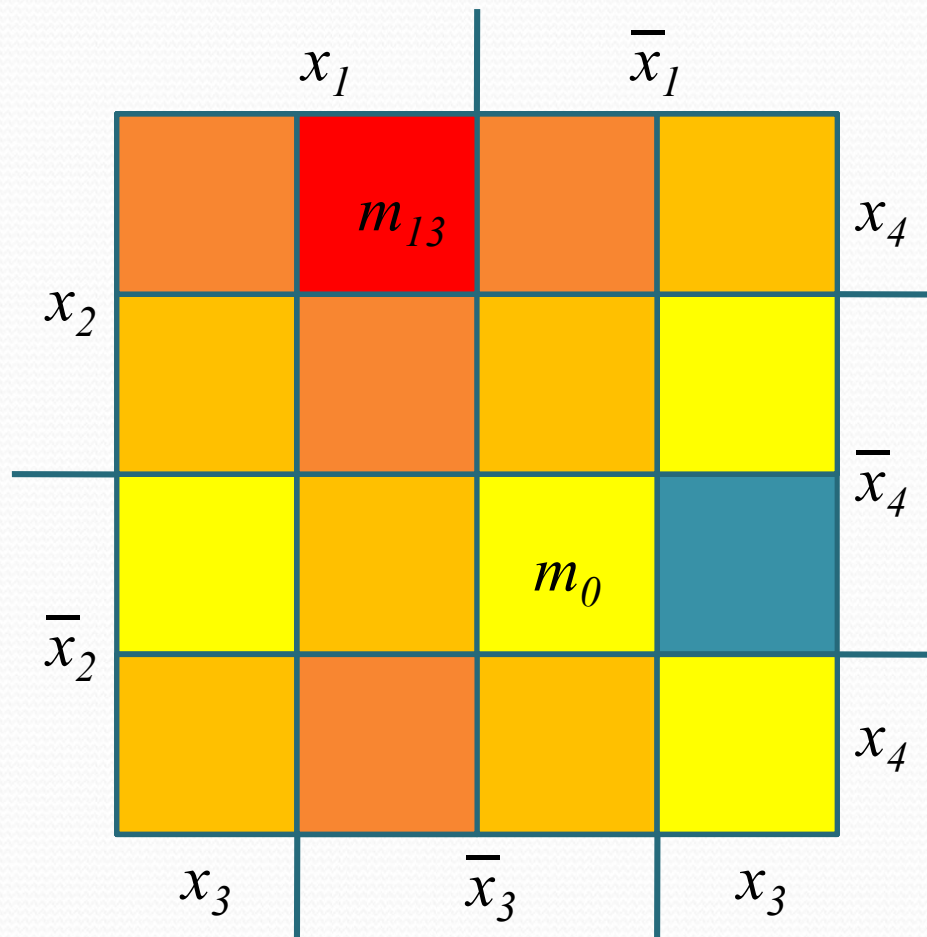


$$m_{13} = x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4$$

Exercițiu

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3, x_4) = & x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \\
 & \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \\
 & \vee x_1 x_2 x_3 x_4 \\
 & \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \\
 & \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \\
 & \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4
 \end{aligned}$$

		x_1	\bar{x}_1	
	x_2	m_{15}	m_{13}	x_4
			m_{12}	m_6
	\bar{x}_2	m_{10}	m_8	m_0
		m_{11}	m_9	x_4
		x_3	\bar{x}_3	x_3

Mintermi adiacenți

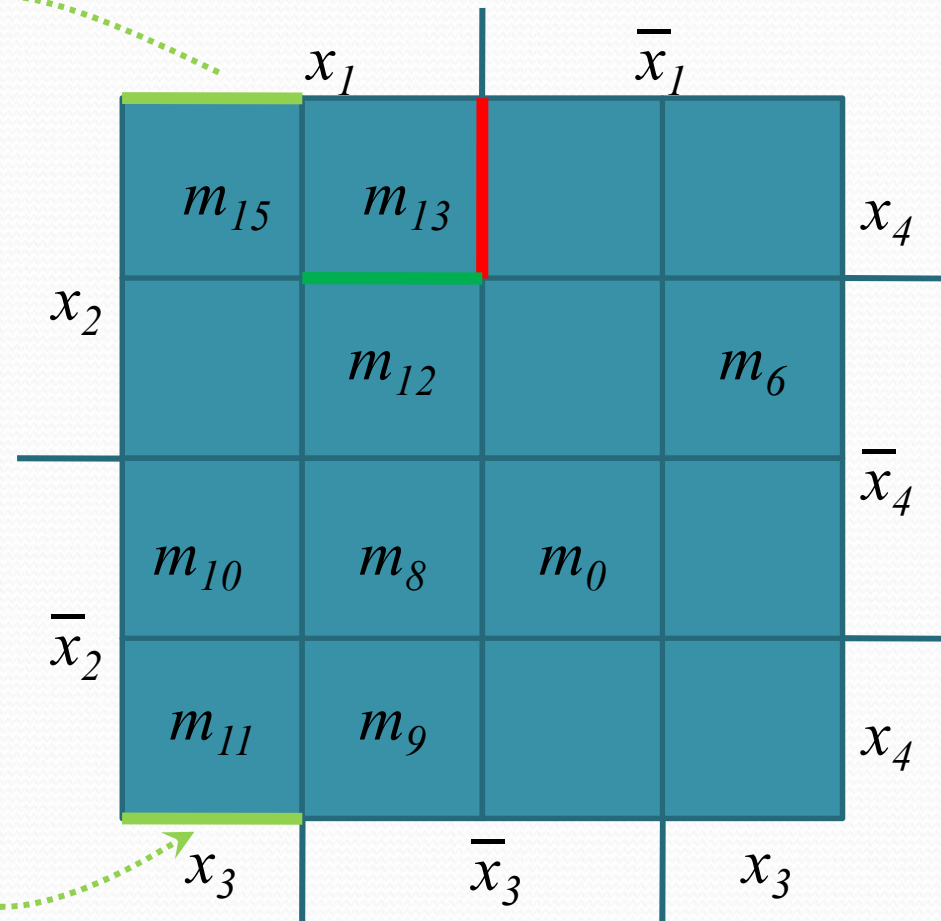

Factorizarea (1)

Se grupează 2^k , $k \in \mathbb{N}$ mintermi adiacenți, k – cât mai mare


$$max_1 = m_{13} \vee m_{12} \vee m_8 \vee m_9$$

$$max_2 = m_{10} \vee m_{11} \vee m_8 \vee m_9$$

$$max_3 = m_{11} \vee m_9 \vee m_{15} \vee m_{13}$$

$$max_4 = m_8 \vee m_0$$

$$max_5 = m_6$$

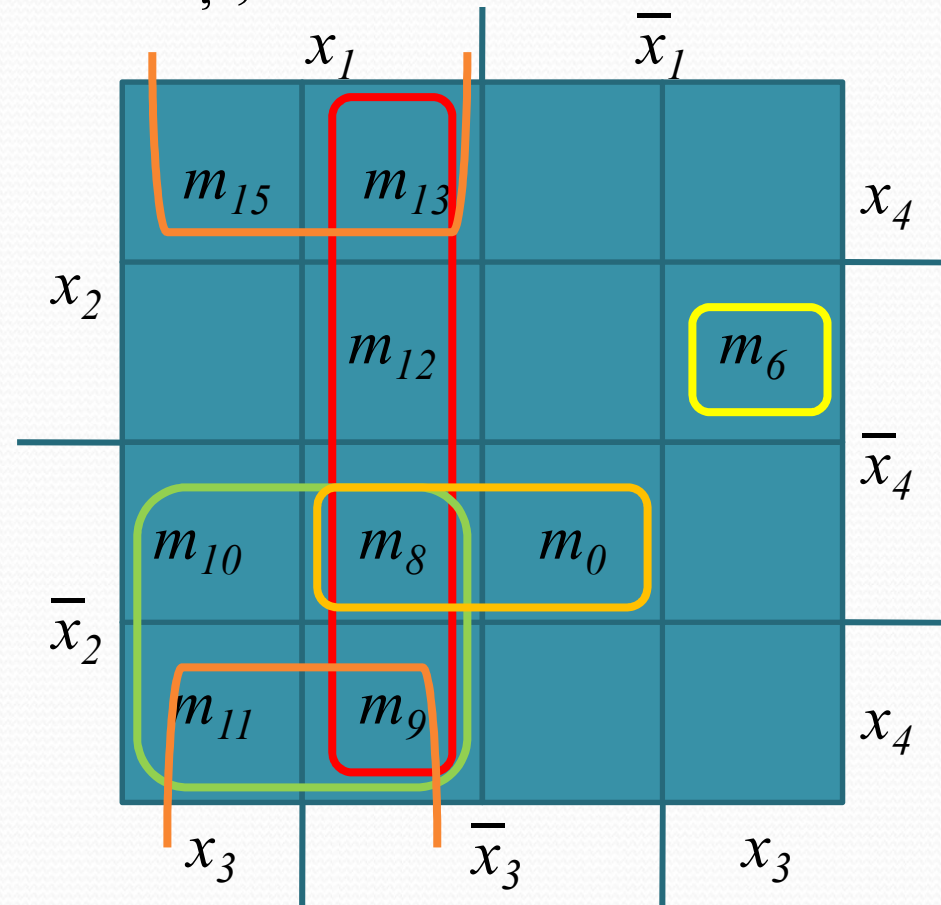

Factorizarea (2)

- se grupează 2^k , $k \in \mathbf{N}$ mintermi adiacenți
- ! prima și ultima line, prima și ultima coloană sunt vecine!
- același minterm poate fi utilizat de mai multe ori
- ! se neglijează grupurile incluse!
- nu se lasă mintermi neîncercuiți

Formulele monoamelor maximale


$$max_1 = m_{13} \vee m_{12} \vee m_8 \vee m_9 = x_1 \bar{x}_3$$

$$\begin{aligned} max_2 &= m_{10} \vee m_{11} \vee m_8 \vee m_9 \\ &= x_1 \bar{x}_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} max_3 &= m_{11} \vee m_9 \vee m_{15} \vee m_{13} \\ &= x_1 x_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} max_4 &= m_8 \vee m_0 \\ &= \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \end{aligned}$$
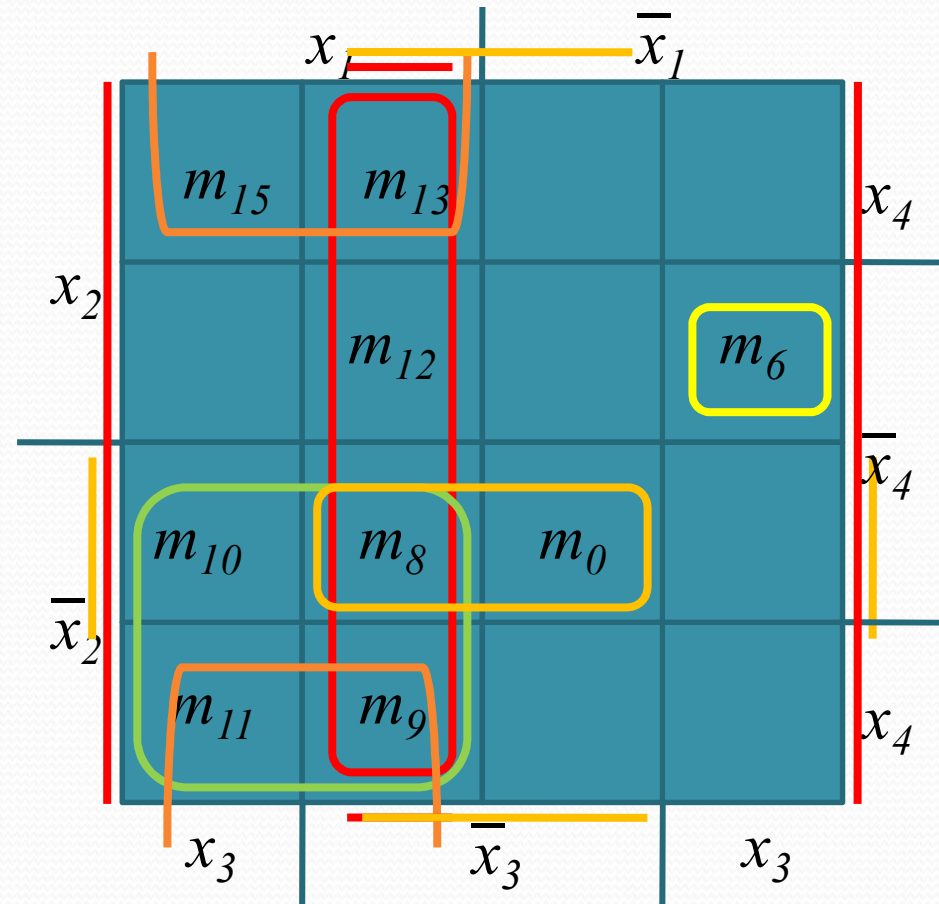
$$max_5 = m_6 = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$$




Mulțimea monoamelor maxime și mulțimea monoamelor centrale

$$M(f) =$$

$$\{max_1, max_2, max_3, max_4, max_5\}$$

$$M(f) = C(f)$$

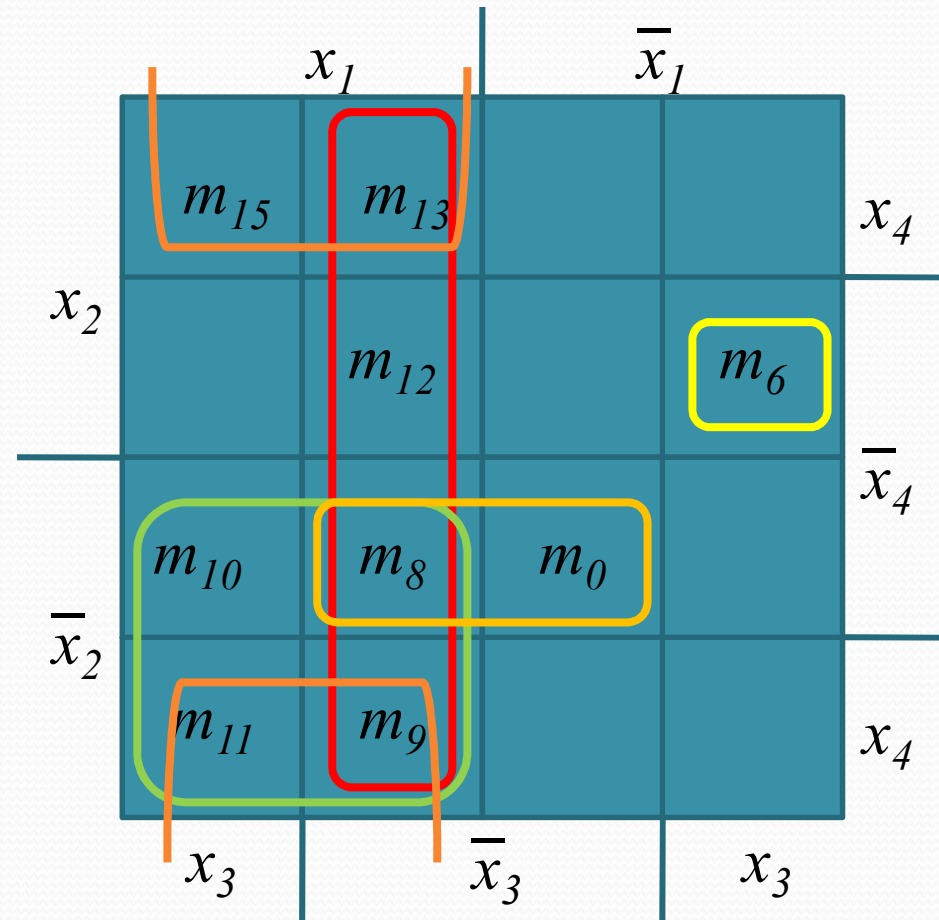

Forma simplificată a funcției

- Cazul I al algoritmului de simplificare
- O singură formă simplificată a funcției:

$$f^s(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2 \vee x_1x_4 \vee \bar{x}_2\bar{x}_3\bar{x}_4 \vee \bar{x}_1x_2x_3\bar{x}_4$$

Construirea diagramei Karnaugh

$x_1 \backslash x_2 x_3$	00	01	11	10
0				
1				

- ! O singură cifră **distinctă**!

Logică computațională

Curs 12

Lector dr. Pop Andreea-Diana

Metoda analitică a lui Quine-McClusky

- se bazează pe completarea a două tabele ajutătoare
 - unul pentru factorizare, utilizat la calcularea mulțimii monoamelor maximale
 - unul pentru identificarea mulțimii monoamelor centrale
- se aplică formei canonice disjunctive a funcției
- poate fi utilizată pentru oricâte variabile

Aplicarea metodei

1. ordonarea mulțimii suport a funcției cu n variabile, crescător sau descrescător după numărul de valori 1 conținut de fiecare n -uplu

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = m_4 \vee m_6 \vee m_7 \vee m_8 \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_{11} \vee m_{12}$$

$$S_f = \{(0,1,0,0), (0,1,1,0), (0,1,1,1), (1,0,0,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,0,1,1), (1,1,0,0)\}$$

$$S_f = \{(0,1,1,1), (1,0,1,1), (0,1,1,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,0,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)\}$$

Construirea primei tablele

- Capul de tabel conține numele variabilelor funcției.
- Pe fiecare linie se va completa suportul câte unui minterm din expresia funcției, grup după grup, în ordine crescătoare/descrescătoare a numărului valorilor de 1 din n -upluri.
- Grupurile se delimitează prin linii orizontale. După completarea întregii mulțimi suport a funcției, se va trasa o linie dublă.
- Doar două grupuri vecine pot conține suporturi ale monoame adiacente, astfel că factorizarea se poate efectua doar între n -upluri din grupuri vecine.

Prima tabelă

$$S_f = \{(0,1,1,1), (1,0,1,1), (0,1,1,0), (1,0,0,1), (1,0,1,0), (1,1,0,0), (0,1,0,0), (1,0,0,0)\}$$

Grupul

I

x_1	x_2	x_3	x_4	
0	1	1	1	m_7
1	0	1	1	m_{11}
0	1	1	0	m_6
1	0	0	1	m_9
1	0	1	0	m_{10}
1	1	0	0	m_{12}
0	1	0	0	m_4
1	0	0	0	m_8

II

III

Operația de factorizare

- constă în introducerea unei linii noi în tabel, care conține aceleași valori (0, 1 sau –) pe coloanele variabilelor comune celor două monoame care participă la factorizare și simbolul „–” pe coloana corespunzătoare variabilei eliminate (o singură variabilă se va simplifica la un moment dat).
- Monoamele care participă la factorizare vor fi bifate deoarece acestea nu sunt maximale.
- Rezultatele factorizării a două grupuri de n -upluri vecine vor forma un nou grup (delimitat printr-o linie orizontală) de n -uplur în tabel, care poate fi utilizat mai departe în alte factorizări de ordin superior.
- Sfârșitul tuturor factorizărilor dintre două grupuri vecine de monoame cu același număr de simboluri „–” se marchează cu o dublă linie orizontală, pentru a sugera grafic faptul că s-a încheiat factorizarea de un anumit ordin și se trece la factorizare de ordin mai mare.
- Acest proces continuă până când nu se mai pot face factorizări între două grupuri vecine delimitate printr-o singură bară orizontală. Tabelul se încheie cu o triplă bară orizontală.

Factorizarea

Grupul		x_1	x_2	x_3	x_4	
<i>I</i>	✓	0	1	1	1	m_7
		1	0	1	1	m_{11}
<i>II</i>	✓	0	1	1	0	m_6
		1	0	0	1	m_9
		1	0	1	0	m_{10}
		1	1	0	0	m_{12}
<i>III</i>		0	1	0	0	m_4
		1	0	0	0	m_8
<i>IV=I+II</i>		0	1	1	—	$m_7 \vee m_6$

Factorizare
simplă

Factorizarea

Grupul		x_1	x_2	x_3	x_4	
<i>I</i>	✓	0	1	1	1	m_7
	✓	1	0	1	1	m_{11}
<i>II</i>	✓	0	1	1	0	m_6
	✓	1	0	0	1	m_9
	✓	1	0	1	0	m_{10}
	✓	1	1	0	0	m_{12}
<i>III</i>	✓	0	1	0	0	m_4
	✓	1	0	0	0	m_8
Factorizare simplă		0	1	1	—	$m_7 \vee m_6$
	✓	1	0	—	1	$m_{11} \vee m_9$
	✓	1	0	1	—	$m_{11} \vee m_{10}$
		0	1	—	0	$m_6 \vee m_4$
	✓	1	0	0	—	$m_9 \vee m_8$
	✓	1	0	—	0	$m_{10} \vee m_8$
<i>V=II+III</i>		—	1	0	0	$m_{12} \vee m_4$
		1	—	0	0	$m_{12} \vee m_8$
		1	0	—	—	
		1	0	—	—	
Factorizare dublă	<i>VI=IV+V</i>	1	0	—	—	$m_{11} \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_8$
		1	0	—	—	

Identificarea monoamelor maxime

- Mulțimea **monoamelor maxime** este formată din toate monoamele corespunzătoare liniilor nebifate din tabel.

Monoamele maximale

Grupul		x_1	x_2	x_3	x_4	
<i>I</i>	✓	0	1	1	1	m_7
	✓	1	0	1	1	m_{11}
<i>II</i>	✓	0	1	1	0	m_6
	✓	1	0	0	1	m_9
	✓	1	0	1	0	m_{10}
<i>III</i>	✓	1	1	0	0	m_{12}
	✓	0	1	0	0	m_4
	✓	1	0	0	0	m_8
Factorizare simplă		0	1	1	—	$m_7 \vee m_6 = \bar{x}_1 x_2 x_3 = \max_1$
	✓	1	0	—	1	$m_{11} \vee m_9$
	✓	1	0	1	—	$m_{11} \vee m_{10}$
		0	1	—	0	$m_6 \vee m_4 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4 = \max_2$
	✓	1	0	0	—	$m_9 \vee m_8$
	✓	1	0	—	0	$m_{10} \vee m_8$
<i>V=II+III</i>		—	1	0	0	$m_{12} \vee m_4 = x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 = \max_3$
		1	—	0	0	$m_{12} \vee m_8 = x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4 = \max_4$
		1	0	—	—	$m_{11} \vee m_9 \vee m_{10} \vee m_8 = x_1 \bar{x}_2 = \max_5$
Factorizare dublă	<i>VI=IV+V</i>	1	0	—	—	

Mulțimea monoamelor maxime

- $$M(f) = \{\bar{x}_1 x_2 x_3, \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4, x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4, x_1 \bar{x}_3 \bar{x}_4, x_1 \bar{x}_2\}$$
$$= \{max_1, max_2, max_3, max_4, max_5\}$$

Identificarea monoamelor centrale

- se face utilizând un tabel care arată corespondența dintre monoamele maxime (pe coloane) și mintermii (pe linii) care au contribuit prin factorizare la obținerea acestora. O căsuță din tabel se marchează cu o steluță dacă mintermul corespunzător liniei a fost utilizat pentru obținerea monomului maximal de pe coloană.

se încercuiesc * singure pe linie

Monoamele centrale – conțin pe coloană \otimes

monoame maximale mintermi	max_1	max_2	max_3	max_4	max_5
m_7	\otimes				
m_{11}					\otimes
m_6	*	*			
m_9					\otimes
m_{10}					\otimes
m_{12}			*	*	
m_4		*	*		
m_8				*	*

Mulțimea monoamelor centrale

- $C(f) = \{max_1, max_5\}$

- Cazul II

Identificarea formelor simplificate

- $g(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_1 \vee max_5 = \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2$

Se hașurează coloanele ce conțin \otimes

monoame maximale mintermi	max_1	max_2	max_3	max_4	max_5
m_7	\otimes				
m_{11}					\otimes
m_6	*	*			
m_9					\otimes
m_{10}					\otimes
m_{12}			*	*	
m_4		*	*		
m_8				*	*

Se hașurează liniile ce conțin * hașurate

monoame maximale mintermi	max_1	max_2	max_3	max_4	max_5
m_7	⊗				
m_{11}					⊗
m_6	*	*			
m_9					⊗
m_{10}					⊗
m_{12}			*	*	
m_4		*	*		
m_8				*	*

Forma simplificată

- Se observă că cel mai simplu mod de a acoperi mintermii neacoperiți de funcția g (liniile nehașurate) este:
 - $h(x_1, x_2, x_3, x_4) = max_3$
- $f'(x_1, x_2, x_3, x_4) = g(x_1, x_2, x_3, x_4) \vee h(x_1, x_2, x_3, x_4) =$
 $= \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$


Logică computațională

Curs 13

Lector dr. Pop Andreea-Diana

Circuite logice

- circuite electronice simple





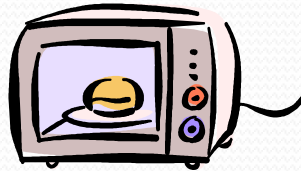


- modelarea – se face cu ajutorul *funcțiilor booleene* și a *circuitelor logice* care descriu algebric și grafic funcționarea acestora.

Porțile logice

- sunt elementele de bază ale unui circuit logic
- sunt utilizate pentru modelarea circuitelor
- **Definiție:** O *poartă* este un minicircuit logic care realizează una dintre operațiile logice de bază: \wedge , \vee , \neg .

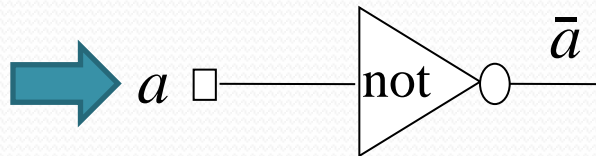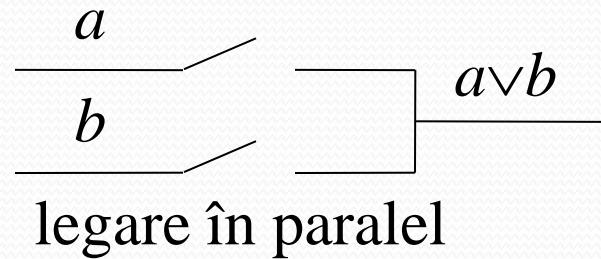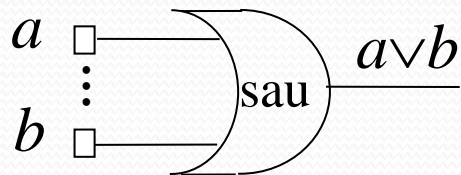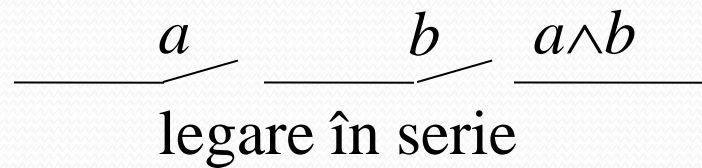
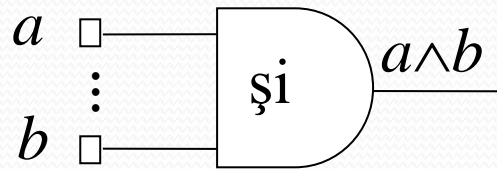
Porțile logice – conform standardelor IEEE




Circuite integrate

- 14-16 ”pini”
 - o parte porți de intrare
 - o parte sunt utilizate pentru conexiunea la curent
- Observație: forma disjunctivă este cel mai simplu de realizat

Exercițiu – desenați circuitul




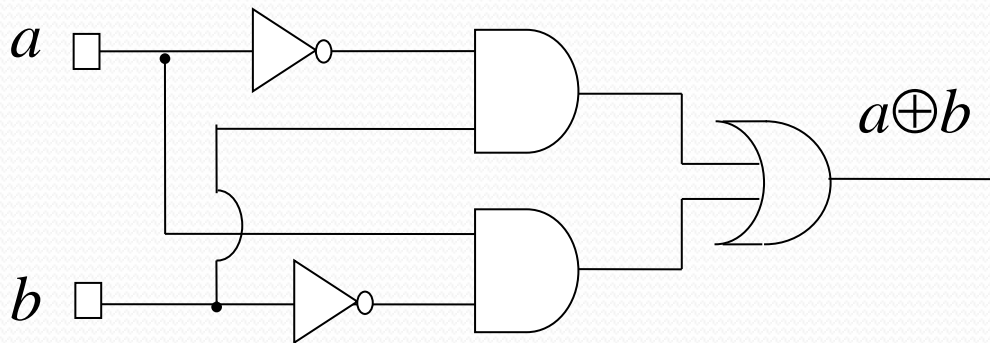
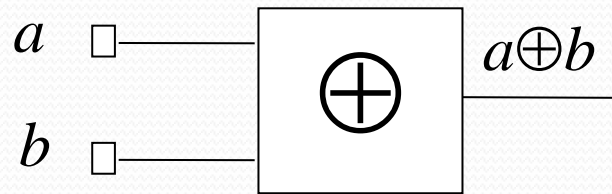


Exercițiu – $f(x, y, z) = ?$

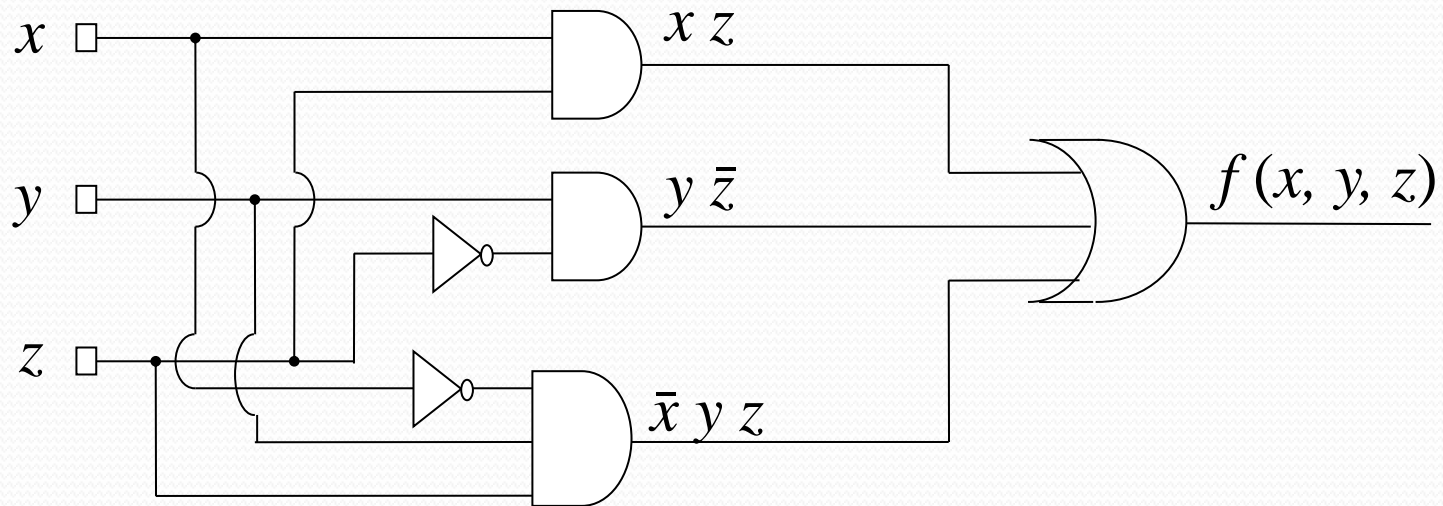




$$f(x, y, z) = xz \vee y\bar{z} \vee \bar{x}yz$$

Porți derivate

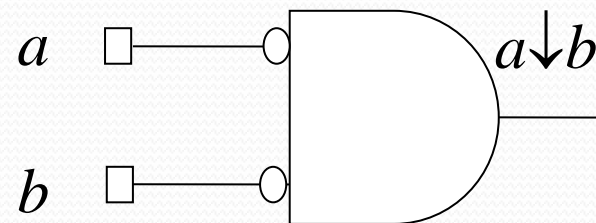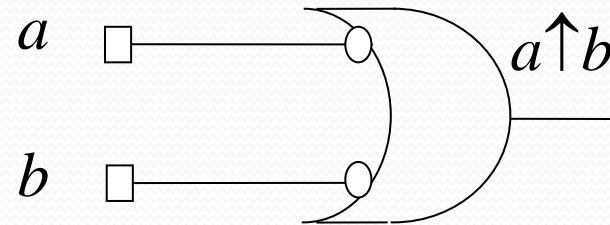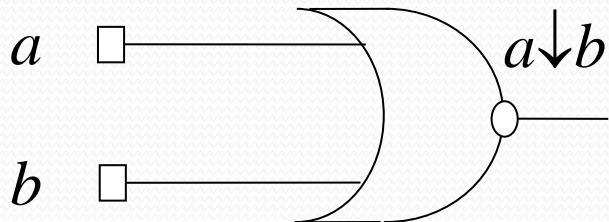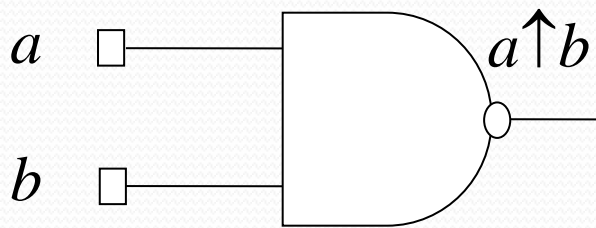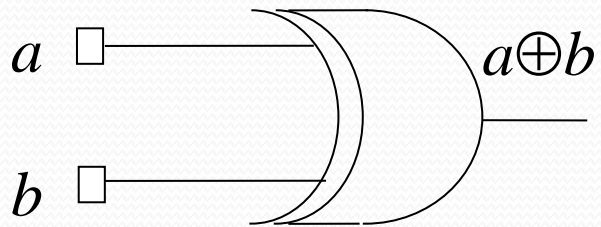

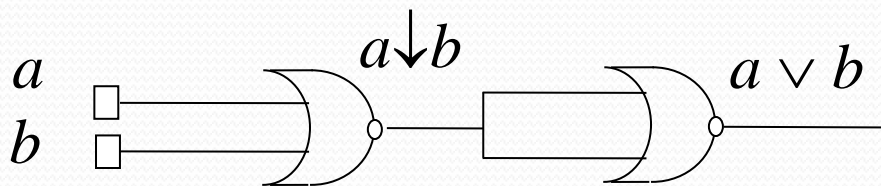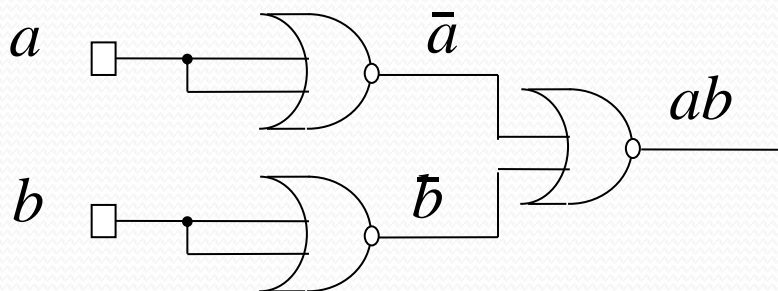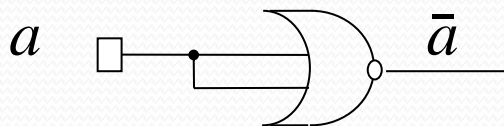
Exercițiu

- Desenați circuitele operațiilor logice „și”, „sau”, „not” folosind doar poartă „**nor**” / „nand”



Circuit combinațional

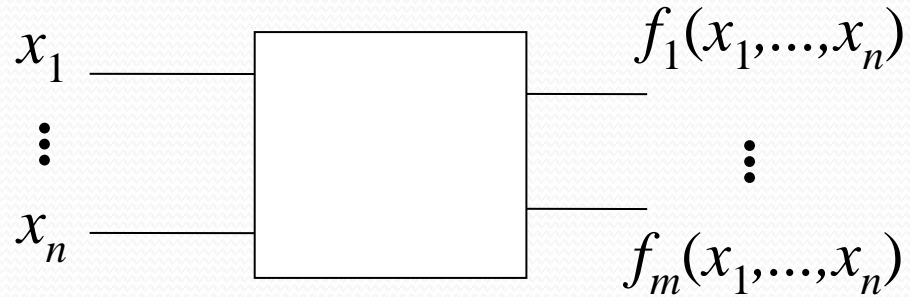- Un circuit logic cu m ieșiri se numește ***circuit combinațional***.



Circuite logice combinaționale ∈ Hard-ul calculatorului

- decodorul
- circuitul comparator
- circuitul sumator

- detectorul de paritate
- ”shift”
- ...

Pașii principali pentru desenarea circuitelor

1. identificarea intrărilor (variabilelor) / ieșirilor (funcțiilor)
2. construirea tabelului de valori asociate
3. obținerea expresiilor funcțiilor
4. simplificarea funcțiilor
5. desenarea circuitului

Decodorul

1.

- intrare: 4 cifre binare - x_1, x_2, x_3, x_4
- ieșire: $f_i(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1$ pentru $x_1x_2x_3x_4_{(2)} = i_{(10)}$, $i = \overline{0, 9}$

Decodorul (2)

2.

3.

x_1	x_2	x_3	x_4	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	FCD (cu un singur element)
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$f_0(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4$
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4$
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4$
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	$f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	$f_5(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4$
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	$f_6(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4$
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	$f_7(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$f_8(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$f_9(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4$


...

0

Circuitul decodor – forma generală

4. ...

5. ...

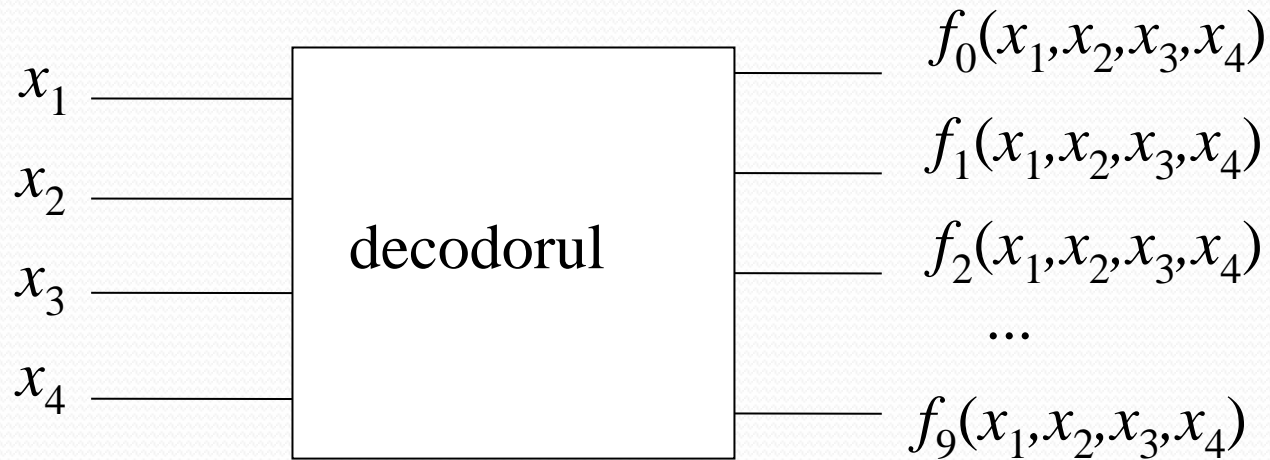

Circuitul comparator


- verifică dacă două cifre binare sunt sau nu identice 1.

2.

x_1	x_2	$f(x_1, x_2)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. $f(x_1, x_2) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2$ 4.

5.

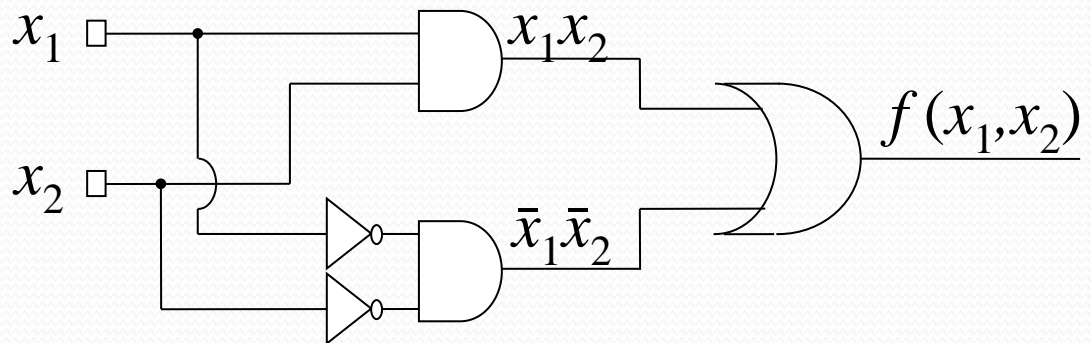


Sumatorul binar

- calculează suma a două cifre binare: a și b de pe aceeași poziție dintr-un număr binar

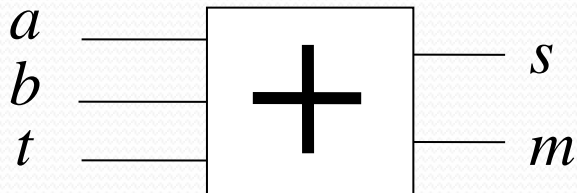1.

- intrare: a , b , transportul t
- ieșire: s ($= a + b$), transportul m



2.

t	a	b	s	m
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

3.



$$s(a,b,t) = \bar{t} \bar{a}b \vee \bar{t} a\bar{b} \vee t\bar{a}\bar{b} \vee tab$$

$$m(a,b,t) = \bar{t} ab \vee t\bar{a}b \vee ta\bar{b} \vee tab$$

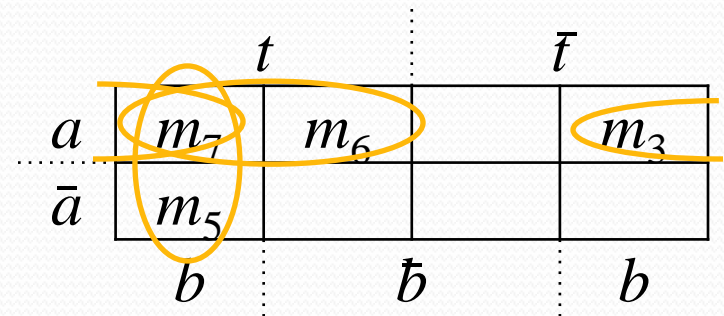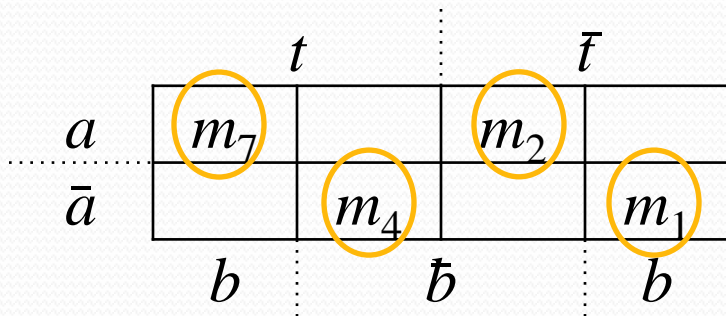4.Simplificarea



$$m(a,b,t) = \bar{t} ab \vee t\bar{a} b \vee ta\bar{b} \vee tab$$

$$s(a,b,t) = \bar{t} \bar{a} b \vee \bar{t} a\bar{b} \vee t\bar{a} \bar{b} \vee tab$$




$$m(a,b,t) = ta \vee tb \vee ab$$

5. Circuitele

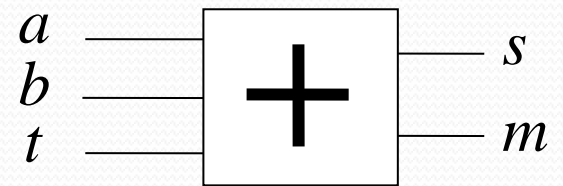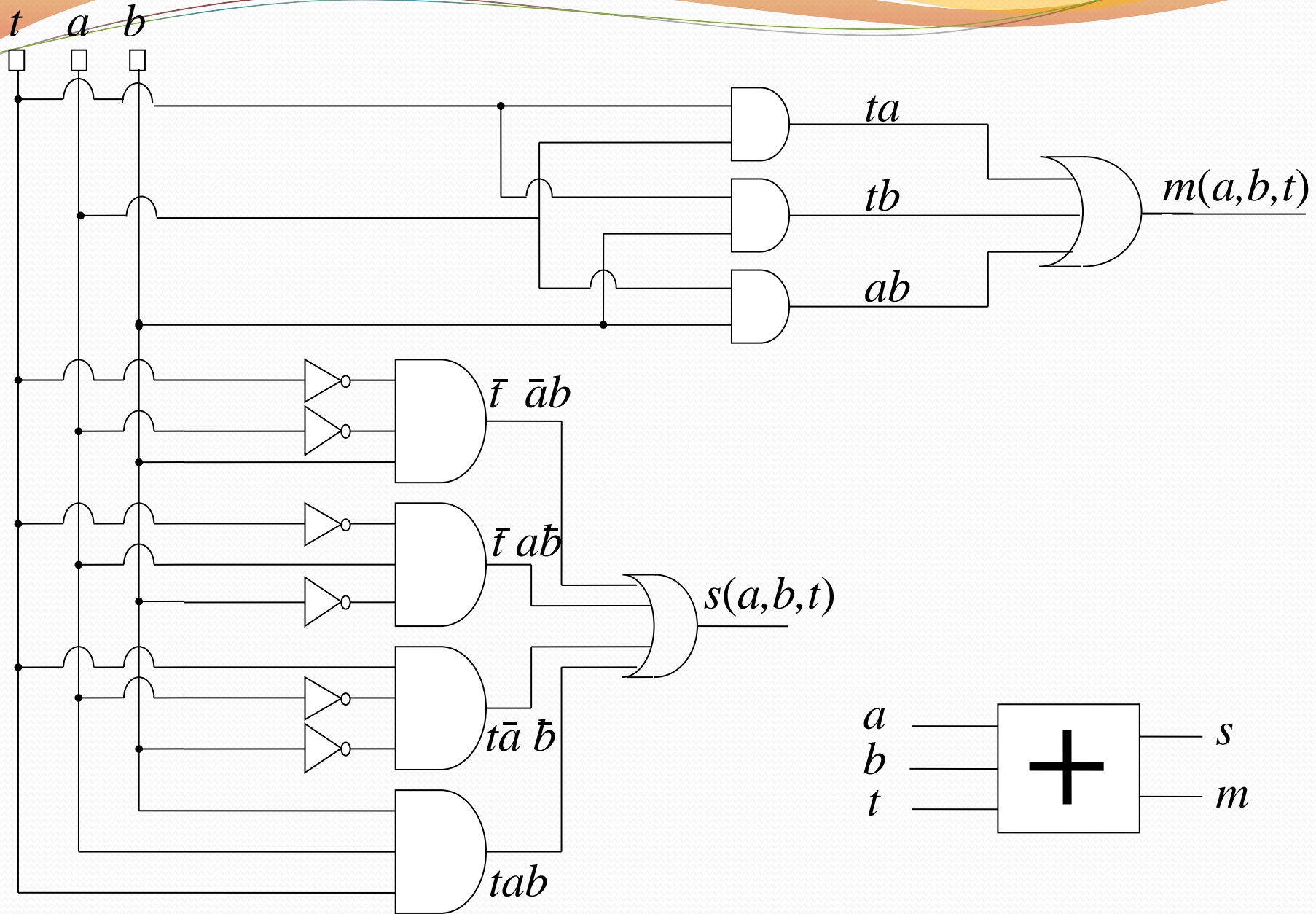


Sumatorul binar cu n poziții

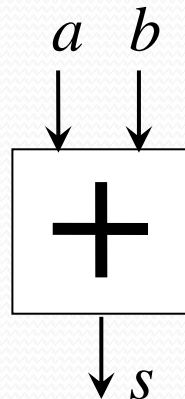- $a = a_{n-1} \dots a_0 (2)$ și $b = b_{n-1} \dots b_0 (2)$
- $s = s_{n-1} \dots s_0 (2)$




Compunere de sumatoare simple

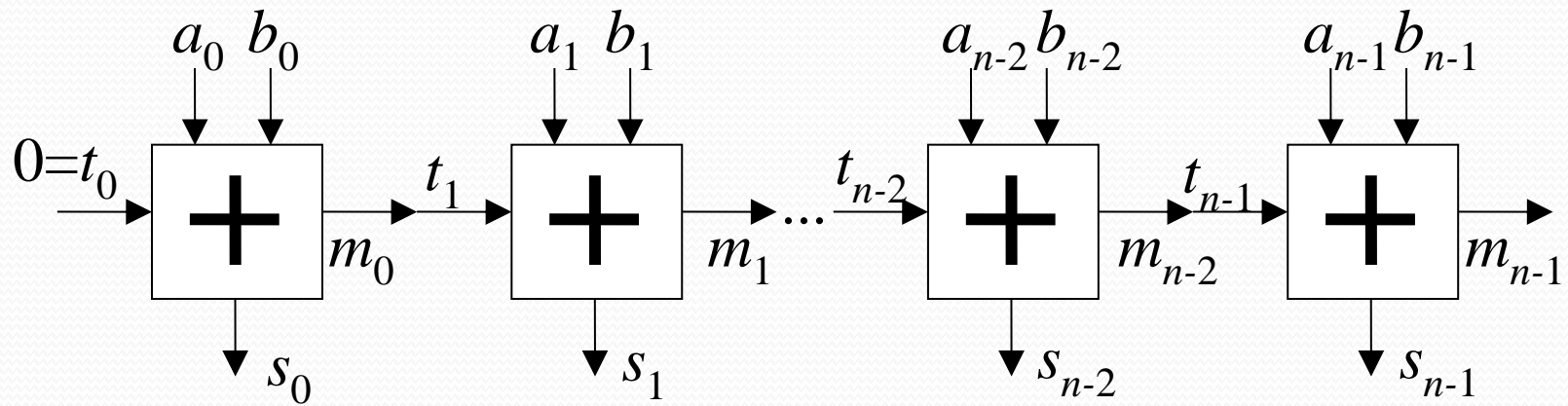

Circuit cu întârziere

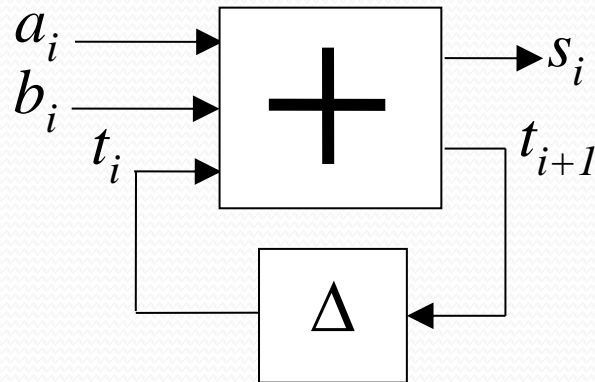- cifra de transport obținută la un pas se folosește în pasul următor



Indicații "anti - încălcire"

